

# ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕДУСИЛВАТЕЛНО RC-СТЪПАЛО С БИПОЛЯРЕН ТРАНЗИСТОР

**I. Тема на заданието:** Изчисляване на предусилвателно RC-стъпало с биполярен транзистор.

## II. Изходни данни:

- $f_H = 20 \text{ Hz}$
- $f_B = 20 \text{ kHz}$
- $M_H = M_B = -2 \text{ dB}$
- $E_K' = 12 \text{ V}$
- $U_{ВХ.сл.} = 0,2 \text{ V}$
- $R_{1сл.} = 200 \text{ k}\Omega$
- $R_{2сл.} = 20 \text{ k}\Omega$
- $R_{ВХ.тр2} = 2 \text{ k}\Omega$
- $C_{ВХ.сл.} = 2000 \text{ pF}$

## III. Съдържание на проекта:

1. Обяснителна записка.
2. Данни на транзистора.
3. Изчислителна част.
4. Схема.
5. Печатна платка.
6. Спецификация на изделието.
7. Използвана литература.